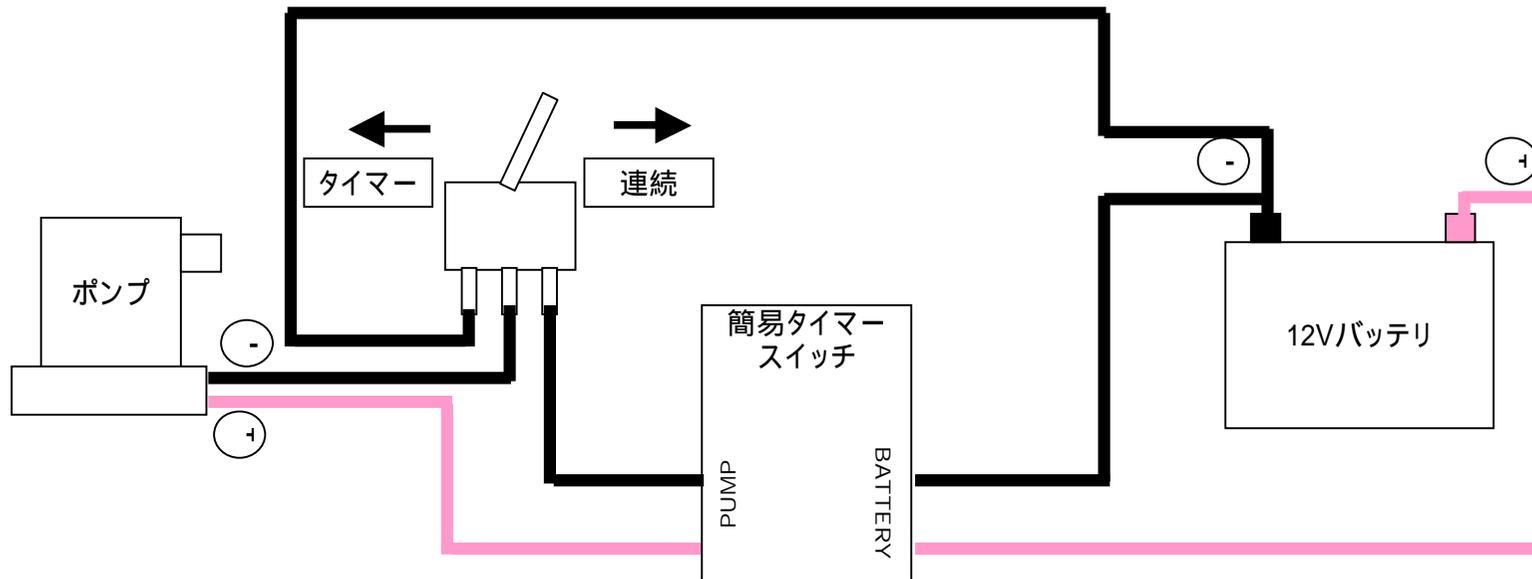


簡易タイマースイッチに連続・タイマーの切換スイッチを接続する方法。



タイマースイッチはマイナス(-)側で電源を制御しているので、スイッチはマイナスのポンプ側に割り込ませてください。(バッテリー側ではない!!)
連続の場合でもタイマーのランプはつきますが、問題はありません。